

$$\begin{cases} V(z) = V_{i0} e^{-rL} + V_{r0} e^{rL} \\ I(z) = \frac{V_{i0}}{Z_0} e^{-rL} - \frac{V_{r0}}{Z_0} e^{rL} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{Z_L I_L} = V_L = V_{i0} e^{-rL} + V_{r0} e^{rL} \\ \underline{Z_0 \times I_L} = \frac{V_{i0}}{Z_0} e^{-rL} - \frac{V_{r0}}{Z_0} e^{rL} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{i0} = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{rL} \\ V_{r0} = \frac{I_L}{2} (Z_L - Z_0) e^{-rL} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{r(L-z)} + \frac{I_L}{2} (Z_L - Z_0) e^{-r(L-z)} \\ I(z) = \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L + Z_0) e^{r(L-z)} - \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L - Z_0) e^{-r(L-z)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{rL} \times \left[1 + \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} e^{-2rz'} \right] \\ = V_{i0} e^{-rL} \times \left[1 + \Gamma_L e^{-2rz'} \right] \\ I(z) = \frac{V_{i0}}{Z_0} e^{-rL} \times \left[1 - \Gamma_L e^{-2rz'} \right] \end{cases}$$

$$|V(z)| = |V_{i0}| \times |1 + \Gamma_L e^{j2\beta z'}|$$

MAX 發生在 $e^{j2\beta z'} = 1$

$$2\beta z' = 2\pi \times n$$

$$2 \times \frac{2\pi}{\lambda} \times z' = 2\pi \times n$$

$$z' = \frac{\lambda}{2} \times n$$

與負載相距 2 倍 1 波長 整數倍的地方

min 發生在 $e^{j2\beta z'} = -1$

$$2\beta z' = \pi(n \times 2 + 1)$$

$$2 \times \frac{2\pi}{\lambda} \times z' = \pi \times (2n + 1)$$

$$z' = \frac{\lambda}{4} (2n + 1)$$

距負載 1/4 波長 奇數倍 的位置

$$|I(z)| = \left| \frac{V_{i0}}{Z_0} \right| \times |1 - \Gamma_L e^{j2\beta z'}|$$

MAX 在

min 在

$$R_L > R_0$$

也就是

以及 $|\Gamma_L| = 1$
為正實數

到下半部 僅考慮

lossless tml TML