

$$\begin{cases} V(z) = V_{i0} e^{-rz} + V_{r0} e^{rz} \\ Z_0 \times I(z) = \frac{V_{i0}}{Z_0} e^{-rz} - \frac{V_{r0}}{Z_0} e^{rz} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_L Z_L \cancel{V_L} &\triangleq V(l) = V_{i0} e^{-rl} + V_{r0} e^{rl} \\ Z_0 \times I_L &\triangleq I(l) = \frac{V_{i0}}{Z_0} e^{-rl} - \frac{V_{r0}}{Z_0} e^{rl} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} V_{i0} = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{rl} \\ V_{r0} = \frac{I_L}{2} (Z_L - Z_0) e^{-rl} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{rl} e^{-rz} + \frac{I_L}{2} (Z_L - Z_0) e^{-rl} e^{rz} \\ I(z) = \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L + Z_0) e^{rl} e^{-rz} - \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L - Z_0) e^{-rl} e^{rz} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(z) = \frac{I_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{r(l-z)} + \frac{I_L}{2} (Z_L - Z_0) e^{-r(l-z)} \\ I(z) = \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L + Z_0) e^{r(l-z)} - \frac{I_L}{2Z_0} (Z_L - Z_0) e^{-r(l-z)} \end{cases}$$


$$\begin{cases} V(z) = I_L \left(\frac{e^{rz} + e^{-rz}}{2} \right) Z_L + I_L \left(\frac{e^{rz} - e^{-rz}}{2} \right) Z_0 \\ I(z) = \frac{I_L}{Z_0} \left(\frac{e^{rz} - e^{-rz}}{2} \right) Z_L + \frac{I_L}{Z_0} \left(\frac{e^{rz} + e^{-rz}}{2} \right) Z_0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} V(z) = \cancel{I_L Z_L} \cosh rz' + I_L Z_0 \sinh rz' \\ I(z) = \cancel{\frac{I_L Z_L}{Z_0}} \sinh rz' + \cancel{\frac{I_L Z_0}{Z_0}} \cosh rz' \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} V(z) = V_L \cosh rz' + I_L Z_0 \sinh rz' \\ I(z) = I_L \cosh rz' + \frac{V_L}{Z_0} \sinh rz' \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} V(z) = V_L \cos \beta z' + j I_L Z_0 \sin \beta z' \\ I(z) = I_L \cos \beta z' + j \frac{V_L}{Z_0} \sin \beta z' \end{cases}$$

當 $Z_L \rightarrow \infty, I_L \rightarrow 0$

$$\begin{cases} |V(z)| = |V_L| \times |\cos \beta z'| \\ |I(z)| = \left| \frac{V_L}{Z_0} \right| \times |\sin \beta z'| \end{cases}$$

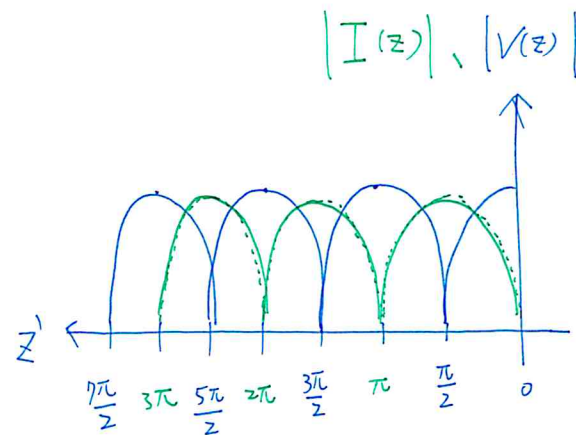

當 $Z_L \rightarrow 0, V_L \rightarrow 0$

$$\begin{cases} |V(z)| = |I_L Z_0| \times |\sin \beta z'| \\ |I(z)| = |I_L| \times |\cos \beta z'| \end{cases}$$

