

$$\begin{cases} -\frac{dV}{dz} = (R+j\omega L)I \\ -\frac{dI}{dz} = (G+j\omega C)V \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(z) = V_{10}e^{-rz} + V_{10}e^{rz} \\ I(z) = \frac{V_{10}}{Z_0}e^{-rz} - \frac{V_{10}}{Z_0}e^{rz} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta \\ Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} R=0, G=0$$

$$r = j\omega\sqrt{LC}$$

$$= \alpha + j\beta$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\frac{2\pi}{\lambda}}$$

$$= \frac{\lambda}{1}$$

$$= v_{phase}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\textcircled{2} \frac{R}{L} = \frac{G}{C}$$

$$r = \sqrt{L \times (\frac{R}{L} + j\omega) \times C \times (\frac{G}{C} + j\omega)}$$

$$= (\frac{R}{L} + j\omega)\sqrt{LC}$$

$$= R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} + j\omega\sqrt{LC}$$

$$= \alpha + j\beta$$

$$\frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = v_p$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L(\frac{R}{L} + j\omega)}{C(\frac{G}{C} + j\omega)}}$$

$$= \sqrt{\frac{L}{C}}$$

有兩個重要特例

① 無損傳輸線

② 無失真傳輸線